

- 注
意
1. 右の欄を黒か青のインク又はボールペンで正確に書くこと。
2. 所属を○で囲むこと。
3. 前記「1, 2」を守らない答案は採点されないことがある。

試験室		所 属	工 知財 大学院						学生番号	□□□□□□—□□□□□□		
座席番号	—	学 科 (専攻)	C	A	R	D	V	B	P	科 目等 履修生	単 位互 換修生	特別 履修生
		属	W	M	E	K	U	L				
		年次	1	2	3	4						

<留意事項> 不正行為と見なされる行為は行わないこと。【黒板の掲示は必ず確認すること。】
また、試験中の途中退室は認めない。試験終了後、解答および問題用紙の回収が終了し、試験監督者の許可が出るまで、席を立たないこと。

2015年度 第一回基礎力テスト (電磁気学 2015年11月25日)

空気の誘電率、透磁率を真空の誘電率、透磁率を ϵ_0 、 μ_0 とする。 $\sqrt{ }、\pi$ などはそのまま使用してよい。

問題1 (x,y,z) 座標系において長さの単位は m(メートル)であるとする。図1に示す通り、点 A(2,0,0)、点 B(2,2,0)、点 C(2,2,2)にそれぞれ +1C、+2C、+3C の電荷を置いたとき、原点 O(0,0,0)に置ける電位を求めよ。また、点 A の電荷に作用する力を求めよ。ただし、電位は無限遠点を 0V とする。

問題2 図2に示す通り、無限の長さを持つ同心円状の半径 a [m] の円柱導体と、内半径 $3a$ [m]、外半径 $4a$ [m] の円筒導体がある。半径 a [m] から $2a$ [m] 間には比誘電率 4、比透磁率 3 の誘電体が円筒状に満たされており、半径 $2a$ [m] から $3a$ [m] 間は空気である。以下の問いに答えよ。

- 1) 内側の導体に $+\lambda$ [C/m]、外側の導体に $-\lambda$ [C/m] の導体を与えたとき、導体間 ($a \leq r \leq 3a$) の電界の強さ E 、電束密度 D を求め、グラフに書け。
- 2) 内側導体に上から下に I [A]、外側導体に下から I [A] の電流を流した。このときの導体間 ($a \leq r \leq 3a$) の磁界の強さ H および磁束密度 B を求め、グラフに書け。

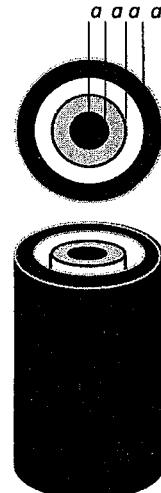
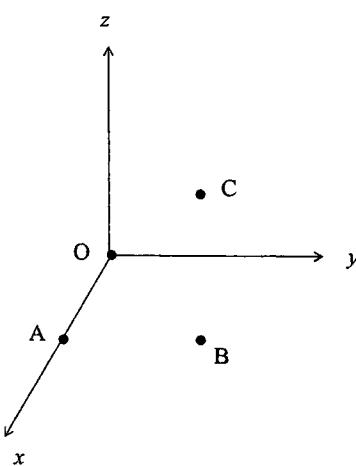


図1

問題3 図3に示す通り、比透磁率 μ_r を持つ物質で変圧器のコアを作製した。漏れ磁束がないとして、一次側の自己インダクタンス L_1 、二次側の自己インダクタンス L_2 、相互インダクタンス M を求めよ。なお、一次側、二次側の巻き数はそれぞれ N_1 卷、 N_2 卷とする。


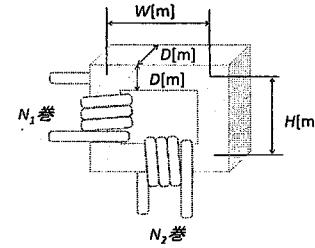


図3

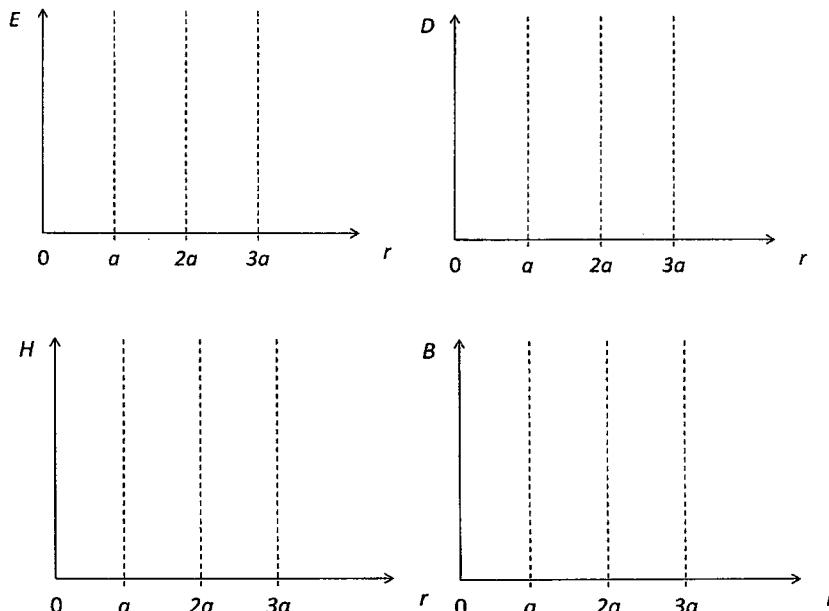


注 意	1. 右の欄を黒か青のインク又はボールペンで正確に書くこと。 2. 所属を○で囲むこと。 3. 前記「1. 2」を守らない答案は採点されないことがある。			試験室 座席番号	所 属	工 知財 大学院						学生番号 フリガナ 氏名		
	学 科 (専攻)	C	A			R	D	V	B	P	科 目等 履修生		单 位 互換修 生	特 別 履修生
	W M E K U L	1	2			3	4							
年次	1	2	3	4										

<留意事項> 不正行為と見なされる行為は行わないこと。【黒板の掲示は必ず確認すること。】


また、試験中の途中退室は認めない。試験終了後、解答および問題用紙の回収が終了し、試験監督者の許可が出るまで、席を立たないこと。

第1回 基礎学力テスト 電気回路 【注意:解答の際、必要なものには単位をつけること】 2015/11/25


- (1) 次の回路で、電流 I_1 から I_5 までの値を求めよ。

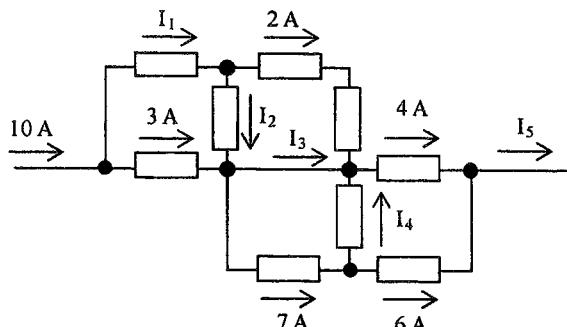

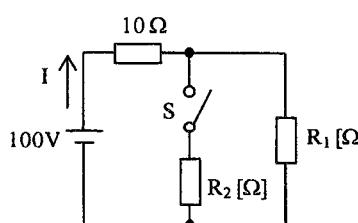- (2) 次の回路においてスイッチSを閉じた時には $I=8A$ 、開いたときには $I=5A$ であった。抵抗 R_1 と R_2 の値を求めよ。




- (3) 次の回路において、電流 I_1 と I_2 を求めよ。

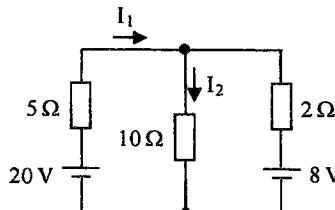


- (4) 電圧 100V の電源に、抵抗 50Ω の電熱器をつないでお湯を沸かす場合と抵抗 100Ω の電熱器をつないでお湯を沸かす場合では、どちらの方が早くお湯が沸くか。ただし電源の内部抵抗は考えないものとする。

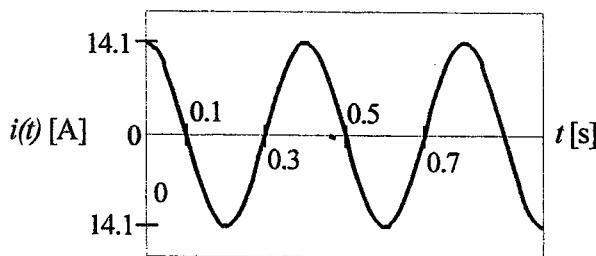- (5) 下図に示す正弦波交流電流 $i(t)$ について最大値 I_M 、周期 T 、周波数 f 、角周波数 ω 、初期位相 θ_0 を求めよ(\sin の形で考えよ)。




- (6) 振幅が 15A の正弦波電流で、 $t=0$ での電流値が 7.5A であるとき、初期位相を求めよ(\sin の形で考えよ)。ただし初期位相は $-\pi/2$ と $\pi/2$ の間であるとする。


- (7) 次の回路における有効電力 P および無効電力 Q を求めよ。

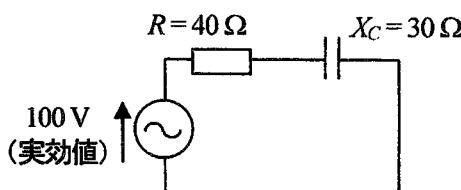

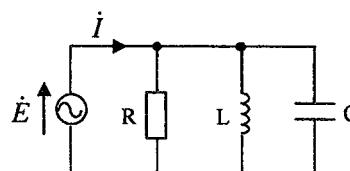- (8) 次の回路において $R = 4 \Omega$ 、 $\omega L = 2 \Omega$ 、 $1/(\omega C) = 4 \Omega$ であった。電圧 E と電流 I の関係をフェーザ図で表せ。



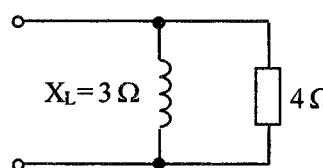- (9) 図のような回路に交流電圧を加えたとき、回路の力率はいくらになるか求めよ。



解答欄

(1)	I_1	I_2	I_3
	I_4	I_5	
(2)	R_1		R_2
(3)	I_1		I_2
(4)			
(5)	I_M	T	f
	ω	θ_0	
(6)			
(7)	P	Q	
(8)	縦横ともに 1 マス 1V, 1A		
(9)			

- 注
意
法
1. 右の欄を黒か青のインク又はボールペンで正確に書くこと。
2. 所属を○で囲むこと。
3. 前記「1. 2」を守らない答案は採点されないことがある。

試験室		所 属	工 学 科 (専攻)	C W	A M	R E	D K	V U	B L	P —	大学院	学生番号	□ □ □ — □ □ □
座席番号	—	年次	1	2	3	4					科目等 単位 履修生 別 互換修生	フリガナ	組
											氏名		

<留意事項> 不正行為と見なされる行為は行わないこと。【黒板の掲示は必ず確認すること。】
また、試験中の途中退室は認めない。試験終了後、解答および問題用紙の回収が終了し、試験監督者の許可が出るまで、席を立たないこと。

E 科基礎力テスト 電子回路 (25 分)

2015 年 11 月 25 日

空欄を埋めよ。また、問い合わせよ。無限大は ∞ と表記せよ。電圧、電流、インピーダンス等に対しては単位も示すこと(単位がない場合は加点しない)。論理和は +、論理積は · により表し、省略しないこと。

[問題 1] 理想的な演算増幅器では入力インピーダンスは (1) であるので、入力電圧が変化しても入力電流は 0 A である。出力インピーダンスは (2) であるので、出力電流が変化しても出力電圧は変化しない。利得は (3) であるので、入力電圧が僅かに変化しても出力電圧は大きく変化する。

図 1 のような回路で、仮に v_I が 1 V とする。このとき R_1 に流れ電流は (4) であり、 R_1 により生じる電圧降下はオームの法則より (5) であるので、 v_+ は (6) である。このとき、 v_- は v_+ と同じ値となり、安定する。

その後、もし v_+ が上昇したとすると、 v_O も上昇する(問 A: その理由を説明するための式を書け)。すると v_- も上昇する(問 B: その理由を説明するための式を書け)。その結果、再び v_- は v_+ と同じ値となり、安定する。このように、出力の一部を逆相で入力に戻すことを (7) と呼ぶ。また (7) をかけた演算増幅器で v_+ と v_- が等しくなる現象を (8) と呼ぶ。なお、この回路では v_O の電位は v_I の電位の (9) 倍になる。

(1) (2) (3)

(4) (5) (6)

(7) (8) (9)

(問 A) 利得を A として、 v_O を v_+ と v_- を用いて表せ。

(問 B) v_- を v_O を用いて表せ。

の値は C 点におけるキルヒホッフの電流則 $i_0 + i_2 = i_1$ を満たさない。したがって C 点は 7 V ではない (X)。これをまとめたのが下の表である。空欄を埋めよ(問 C: v_0 と v_1 の関係を説明せよ)。

(表が狭いので電流の単位は省略してください)

v_0	C 点	i_0	i_1	i_2	○/X
10 V	7 V	$3/R$	∞	0	X
10 V	10 V				
10 V	5 V				
3 V	3 V				
3 V	0 V				

(問 C)

[問題 3] X, Y, Z を論理変数とする。論理値に対する演算では、実数値に対する演算とは異なる法則が成り立つ。 $X + 0 = X$ であるが、 $X + 1 = (10)$ であり、 $X + X = (11)$ であり、 $X + \bar{X} = (12)$ である。

論理式には双対性がある。 $X \cdot (\bar{Y} + Z) = X \cdot \bar{Y} + X \cdot Z$ であるので、双対性より $X + \bar{Y} \cdot Z = (13)$ も成り立つことがわかる。同様に $X \cdot \bar{Y} = \bar{X} + Y$ であるので、双対性より $\bar{X} + Y = (14)$ である。

(10) (11) (12)

(13) (14)

[問題 4] A, B を入力とする 2 変数論理関数について考える。論理関数は、例えば $A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$ のような主加法標準形、あるいは $(A+B) \cdot (\bar{A}+\bar{B})$ のような主乗法標準形により表すことができる。 \bar{B} を主加法標準形で表すと (15) となり(問 D: 回路図を示せ)、主乗法標準形で表すと (16) となる(問 E: 回路図を示せ)。

(15) (16)

(問 D) (問 E)

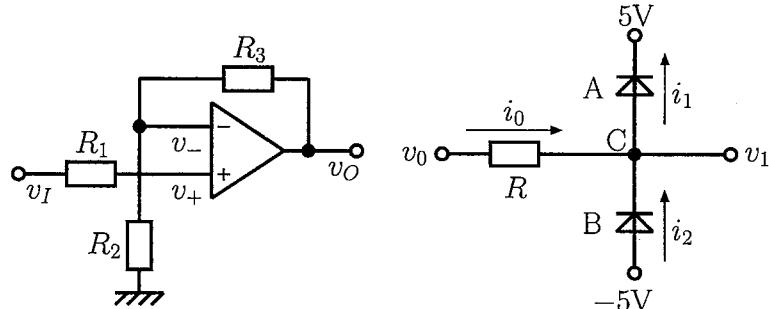


図 1

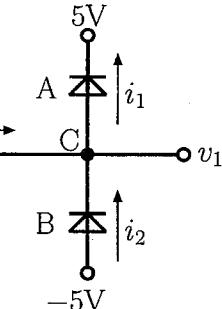


図 2

[問題 2] 図 2 の回路について考える。回路中のダイオードは理想的な特性を持つものとする。特にここでは、ダイオードは「両端の電位差により抵抗値が変化する抵抗」(のようなもの)であると考えよう。すなわち、両端の電位差が順方向であれば抵抗値は 0 Ω であり、逆方向であれば抵抗値は ∞ Ω である。簡単のため、両端の電位差が 0 V の場合も順方向とし、抵抗値は 0 Ω とする(このとき、オームの法則は $0 V = \text{電流} \times 0 \Omega$ となるので、電流は任意の値を取り得る)。

v_0 が 10 V のとき v_1 の電位はいくらだろうか? 仮に C 点の電位を 7 V としよう。すると各部の電流は $i_0 = (10 - 7)/R = 3/R$ [A], $i_1 = (7 - 5)/R = \infty$ [A], $i_2 = (-5 - 7)/\infty = 0$ [A] となるが、これら

注 意	1. 右の欄を黒か青のインク又はボールペンで正確に書くこと。 2. 所属を○で囲むこと。 3. 前記「1. 2」を守らない答案は採点されないことがある。		
	試験室		所
	座席番号	—	工 知財 大学院
属	学科 (専攻)	C A R D V B P	科目単位 等履修生
	W M E K U L	特別履修生	
	年次	1 2 3 4	

学生番号	□ □ □ — □ □ □
フリガナ	□ □ □
氏名	□ □ □
組	□

<留意事項> 不正行為と見なされる行為は行わないこと。【黒板の掲示は必ず確認すること。】
また、試験中の途中退室は認めない。試験終了後、解答および問題用紙の回収が終了し、試験監督者の許可が出るまで、席を立たないこと。

基礎力試験 電気数学

1. 以下の微分計算を行え。

(a) $\frac{d}{dt} e^{at} =$

(b) $\frac{d}{dt} \log |t| =$

(c) $\frac{d}{dt} \cos t =$

(d) $\frac{d}{dt} (e^t \sin x) =$

(c) $1 - j\sqrt{3} =$

(d) $-j5 =$

2. 以下の定積分を計算せよ。ただし、 $T = 2\pi/\omega$ である。

(a) $\int_0^T \sin^2 \omega t dt =$

(b) $\int_0^T \cos 3\omega t dt =$

(c) $\int_0^T \sin 2\omega t \cos \omega t dt =$

(a) $e^{-j\alpha} =$

(b) $(\cos \beta + j \sin \beta)^n =$

(c) $\cos(\alpha - \beta) =$

(d) $2 \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) =$

3. $a, b, A, B, \alpha, \beta$ は実数とし、 $a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1, A > 0, B > 0$ を満たすとする。このとき、指数・対数法則を使って以下の空所に適する式を記入せよ。

(a) $a^{\alpha+\beta} =$

(b) $(a^\alpha)^\beta =$

(c) $\log_a \frac{A}{B} =$

(d) $\log_a A =$ / $\log_b a$

7. x, y, z 軸正方向の単位ベクトルを i, j, k とし、

$A = 2i - 3j - k,$

$B = i + 4j - 2k$

とする。このとき、以下の計算を行え。

(a) $A \cdot B =$

(b) $|A + B| =$

(c) $A \times B =$

(d) $(A + B) \times (A - B) =$

4. 以下の複素数を指数関数を極表示で示せ。

(a) $3\sqrt{3} + j3 =$

(b) $-2 - j2 =$